

ESTADOS

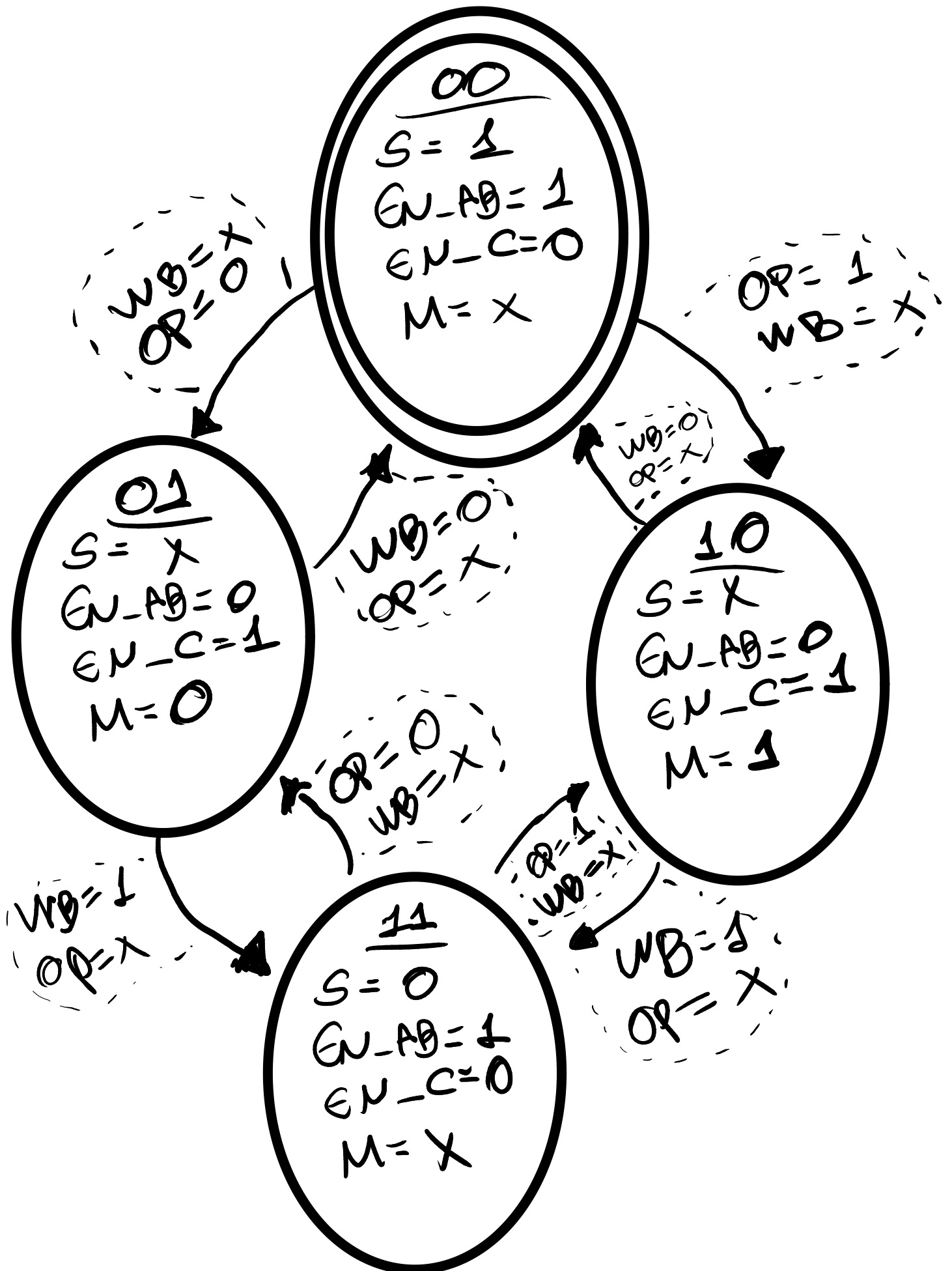


TABELA VERDADE

Estado Atual		ENT_FSM 1	ENT_FSM 2	Próximo Estado	
ST1	ST0	OP_SEL	WB	ST1	ST2
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0

Estado Atual		ENT_FSM 1	ENT_FSM 2	Próximo Estado	
ST1	ST0	S	EN_AB	EN_C	M
0	0	1	1	0	X
0	1	X	0	1	0
1	0	X	0	1	1
1	1	0	1	0	X

MAPA DE K.

$st_1 \backslash st_0$		$op \backslash wb$			
		00	01	11	10
00		01	01	10	10
01		00	11	11	00
11		01	01	10	10
10		00	11	11	00

$st_1 \backslash st_0$		$op \backslash wb$			
		00	01	11	10
00		0x	0x	x0	x0
01		0B	x1	x1	0B
11		B1	B1	1B	1B
10		B0	1x	1x	B0

$$st_1(5) = \overline{st_0} \cdot op + st_0 \cdot wb$$

$st_1 \backslash st_0$		$op \backslash wb$			
		00	01	11	10
00		0	0	1	1
01		0	1	1	0
11		x	x	x	x
10		x	x	x	x

$$S_{t+1}(K) = S_{t0} \cdot \overline{OP} + \overline{S_{t0}} \cdot \overline{WB}$$

$S_{t+1} S_t$ \ $OP WB$					
		00	01	11	10
00	X	X	X	X	
01	X	X	X	X	
11	1	1	0	0	
10	1	0	0	1	

$$S_{t0}(j) = S_{t1} \cdot WB + \overline{S_{t1}} \cdot \overline{OP}$$

$OP\ WB$					
		00	01	11	10
$S_{t+1} S_t$	00	1	1	0	0
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	0	1	1	0

$$S_{t0}(K) = \overline{S_{t1}} \cdot \overline{WB} + S_{t1} \cdot OP$$

$S_{t+1} S_t$ \ $OP WB$					
		00	01	11	10
00	X	X	X	X	
01	1	0	0	1	
11	0	0	1	1	
10	X	X	X	X	

$$S = \overline{S_0}$$

		S_0	
		0	1
S_1	0	1	X
	1	X	0

$$EN_{AB} = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} + S_0 S_1$$

		S_0	
		0	1
S_1	0	1	0
	1	0	1

$$EN_C = S_1 \cdot \overline{S_0} + \overline{S_1} \cdot S_0$$

		S_0	
		0	1
S_1	0	0	1
	1	1	0

$$M = S + 1$$

	$S + 0$		1
$S + 2$			
0	X	0	
1	1	X	

CIRCUITO FINAL

